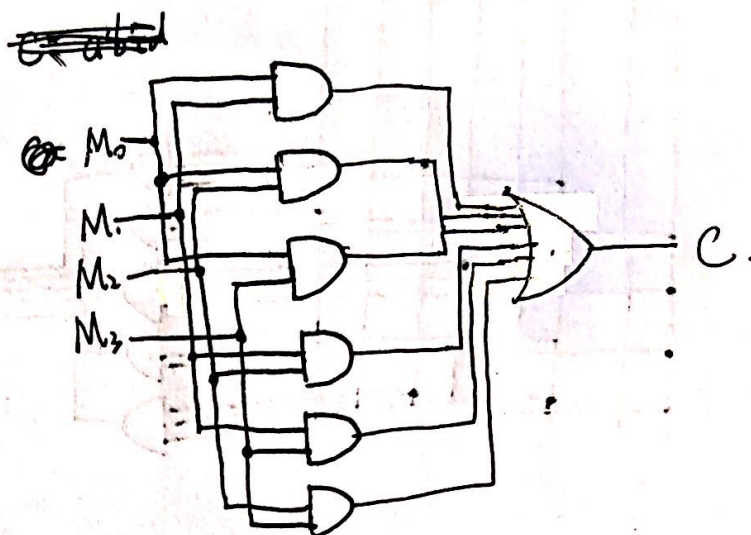


1.

[illegible]

Using K-map to analyze.

C

MM ₁ \ MM ₂	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

~~$$C = M_2M_1 + M_2M_3 + M_1M_3 + M_1M_2 + M_0M_2 + M_0M_3$$~~

2.


N_3	N_2	MN_1	N_2	P.
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

P

$N_3 N_2$	$N_1 N_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1	
01	0	1	1	0	
11	0	1	0	0	
10	0	0	1	0	

$$P = N_1 N_2 N_3' + N_2 N_1 N_3' + N_3 N_1 N_2' + N_3 N_2 N_1' + N_1 N_3 N_2'$$


Q1 2. (continue)

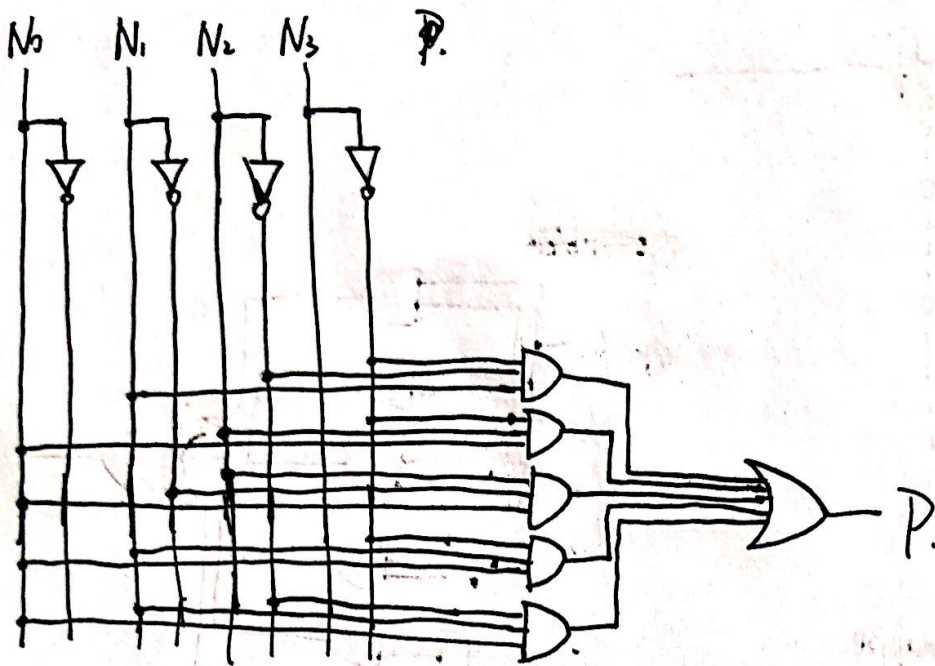


Q3. If the most significant bit of the 5-bit binary number is 0, then it can never exceed 16.

So the if it's 1, then $T = 0$.
sets the 5-bit binary number to be $a'bcd$, a is the most significant.


So $T = a'$.

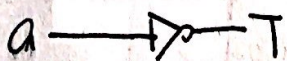

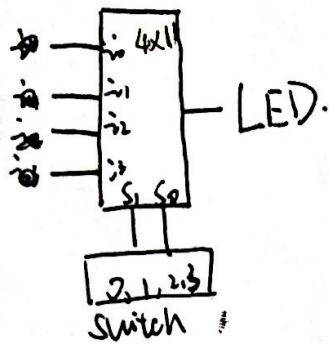
4. let the four sensors be i_0, i_1, i_2, i_3 , the 2-bit switch be s_1, s_0 .
 s_1 is the significant bit




5.

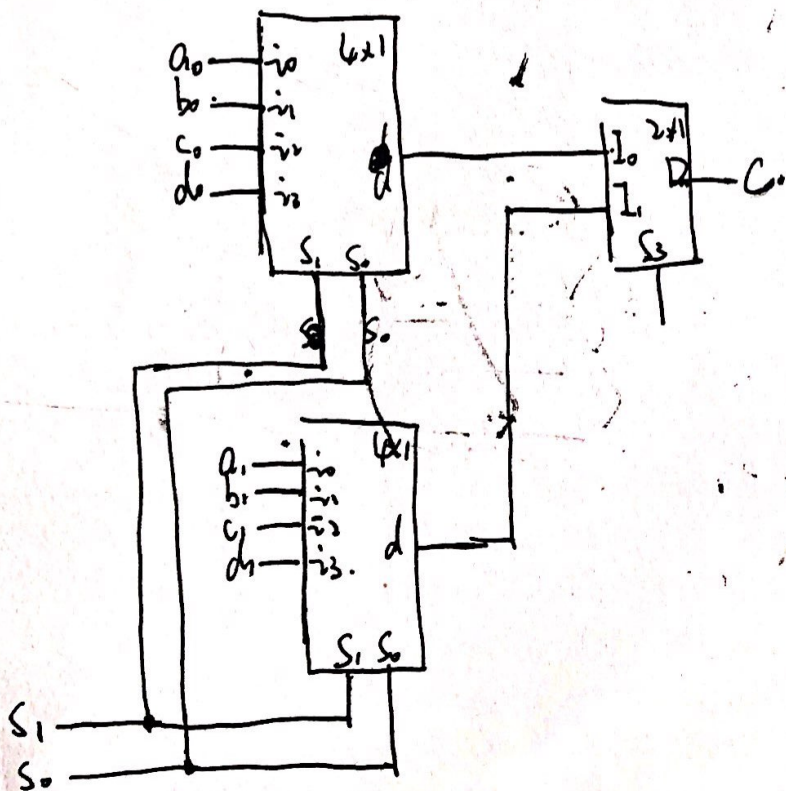

6.

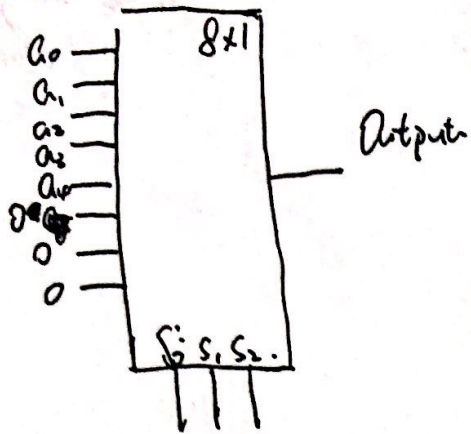


7.

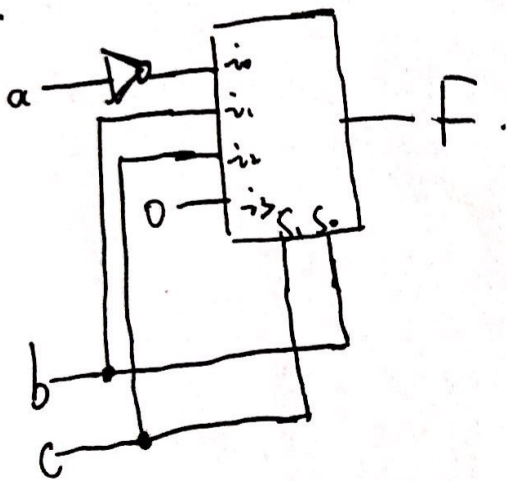


8.

$$F = a'b'c' + a'bc' + ab'c + abc$$

$$= \sum m(0, 2, 5, 6)$$

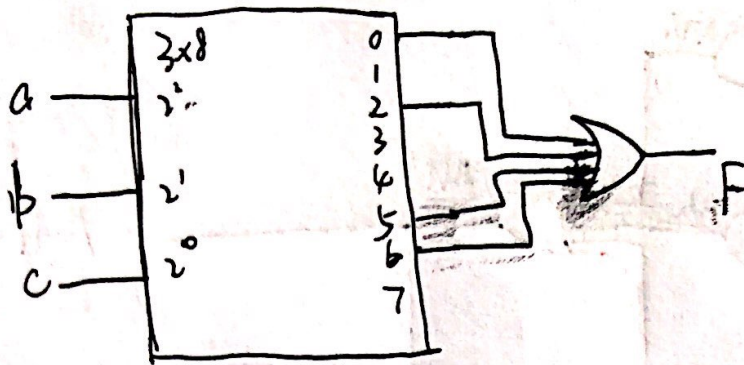


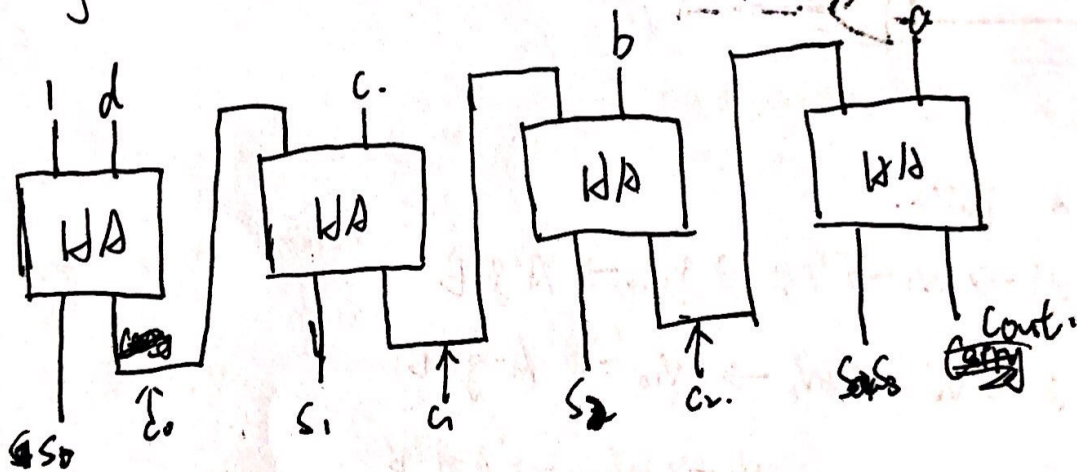9. Using $abcd$ for the 4-bit input, a is the most significant.



then the output is $\text{Carry } S_3 S_2 S_1 S_0$.

10.

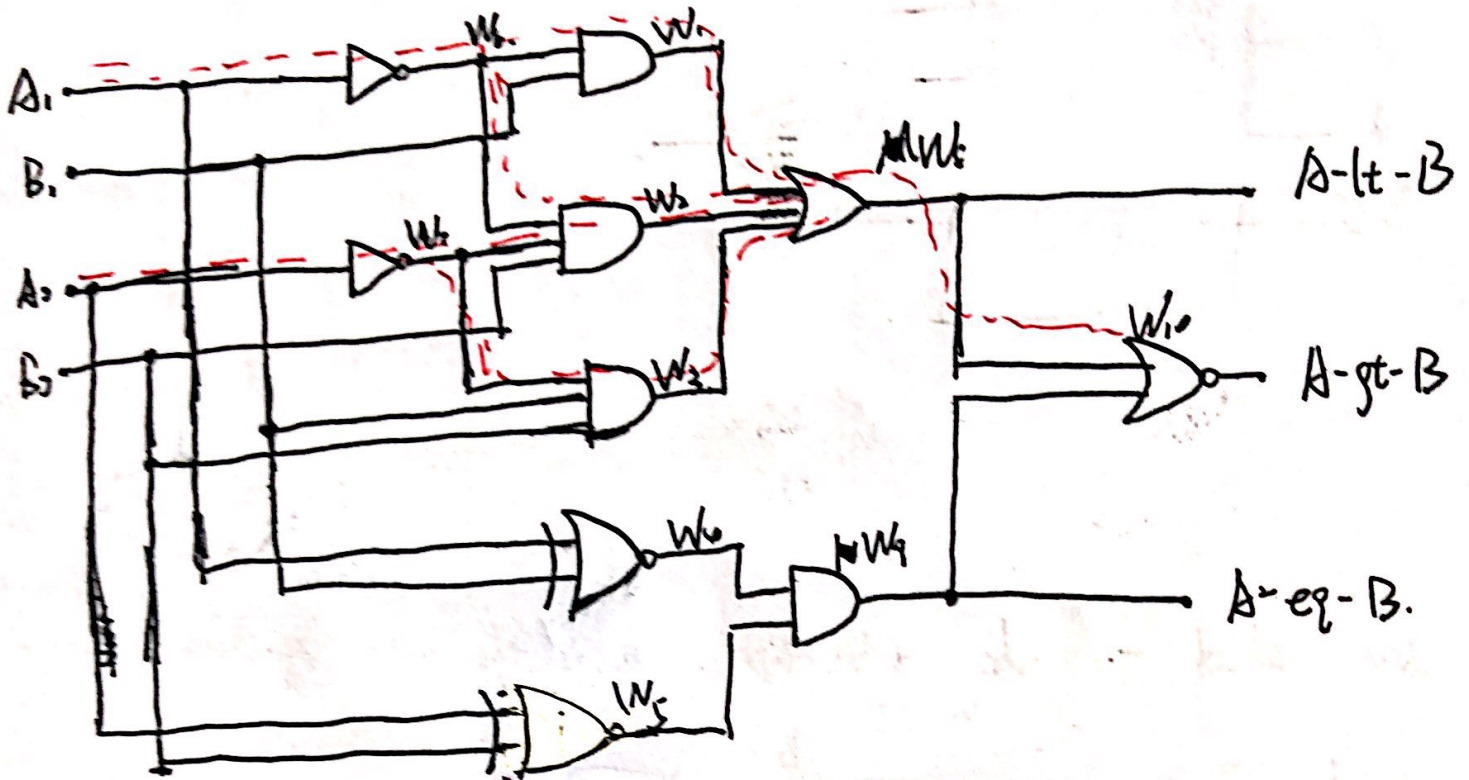

4 critical paths.

$$1) A_1 \rightarrow W_7 \rightarrow W_8 \rightarrow W_9 \rightarrow A < B$$

$$2) A_1 \rightarrow W_7 \rightarrow W_8 \rightarrow W_9 \rightarrow A < B$$

$$3) A_0 \rightarrow W_7 \rightarrow W_8 \rightarrow W_9 \rightarrow A < B$$

$$4) A_0 \rightarrow W_7 \rightarrow W_8 \rightarrow W_9 \rightarrow A < B$$