Ve270 HW6 夏侯悦 5183709008.

1.

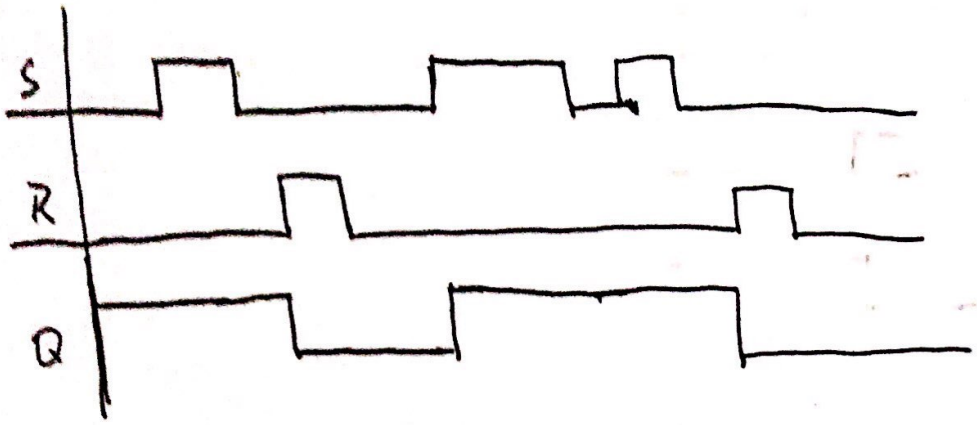

2.

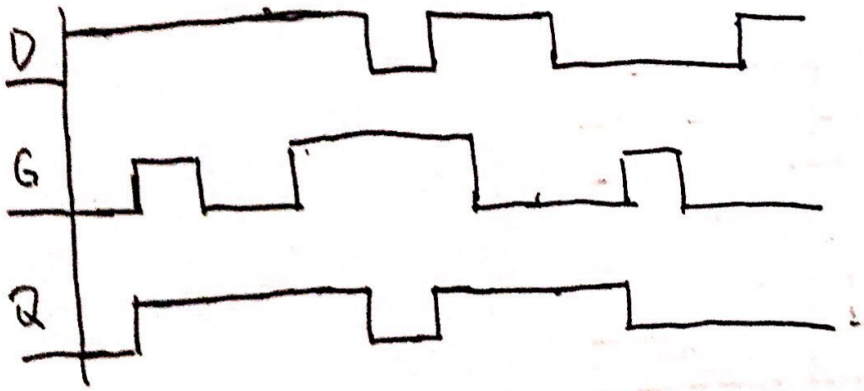

3.

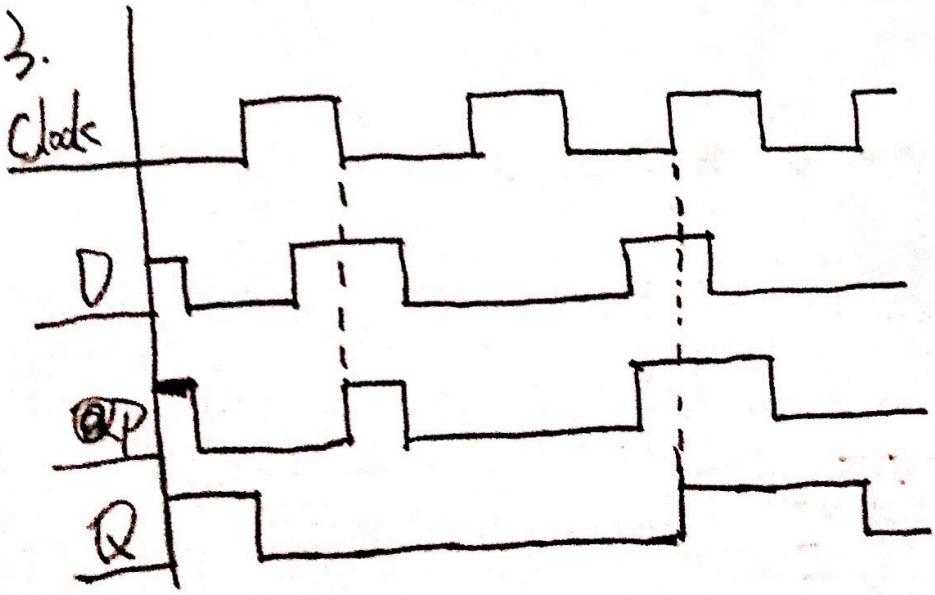

4.

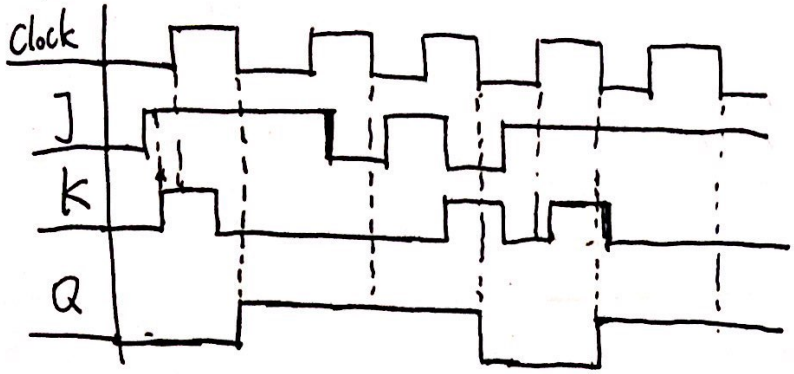

5.

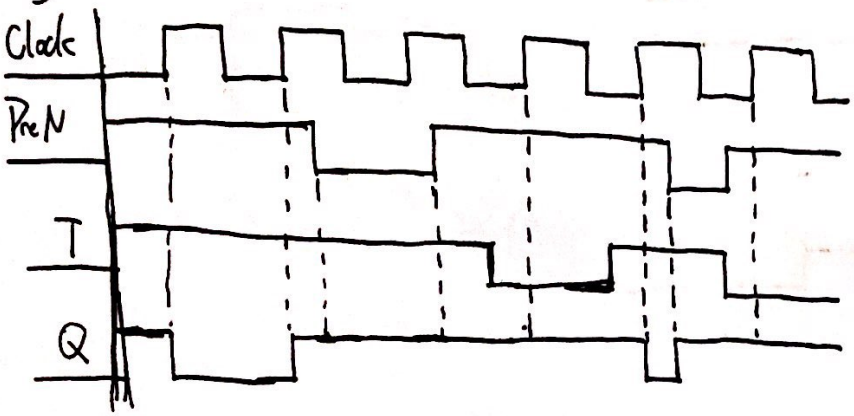

6. Assume the input 4-bit signal is $i_3 i_2 i_1 i_0$.

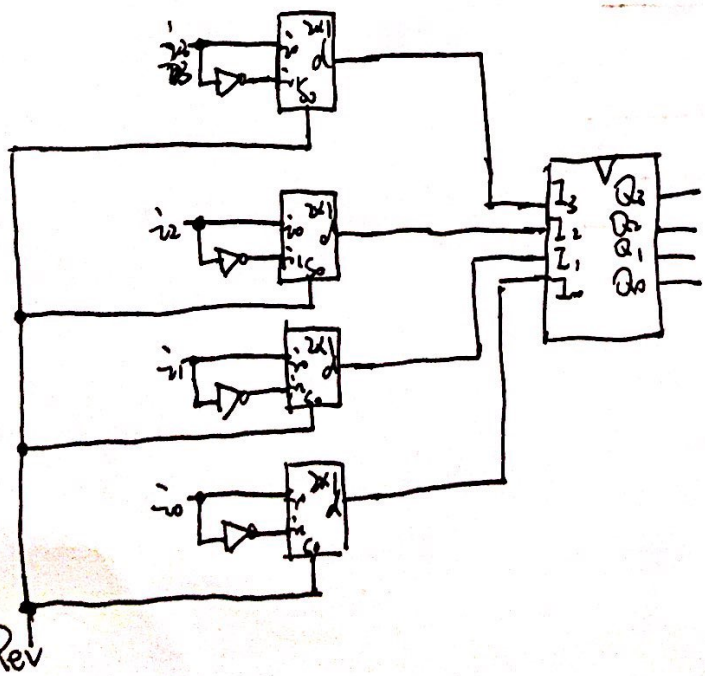

7.

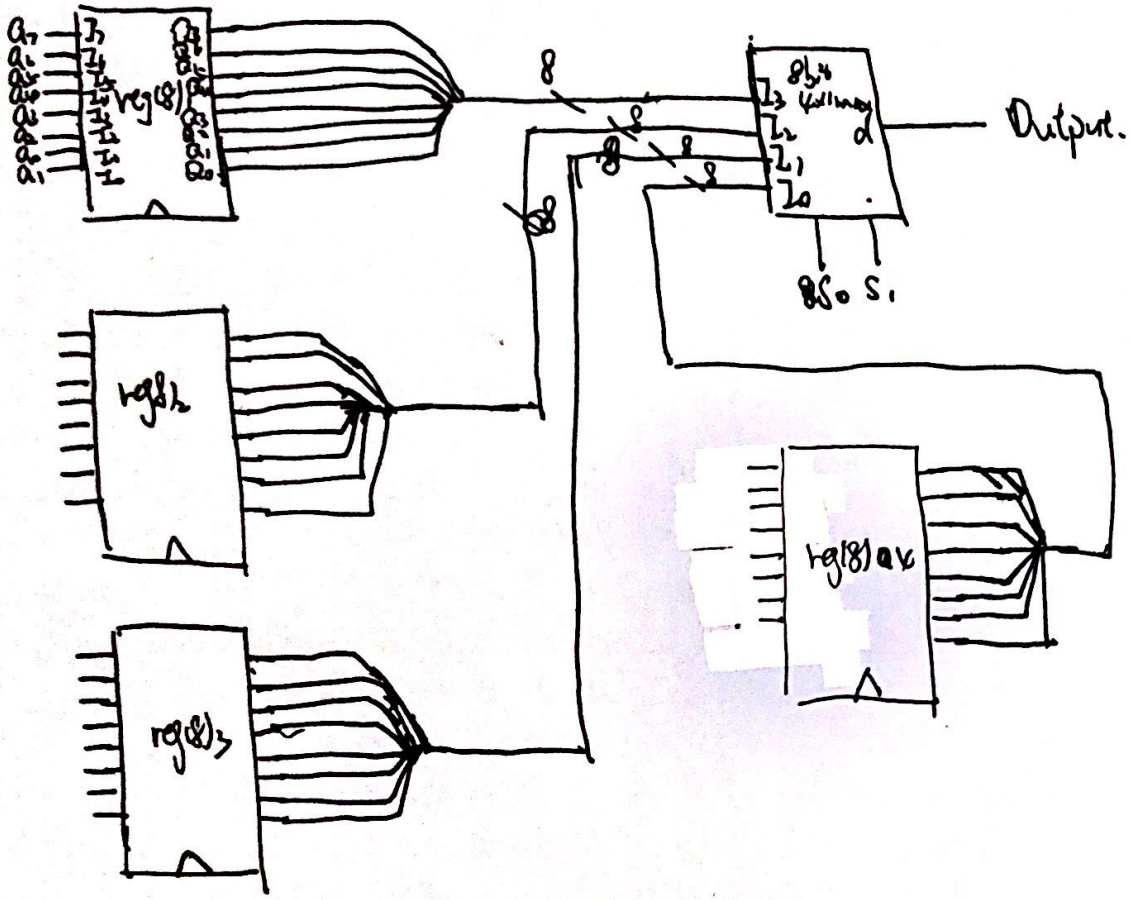
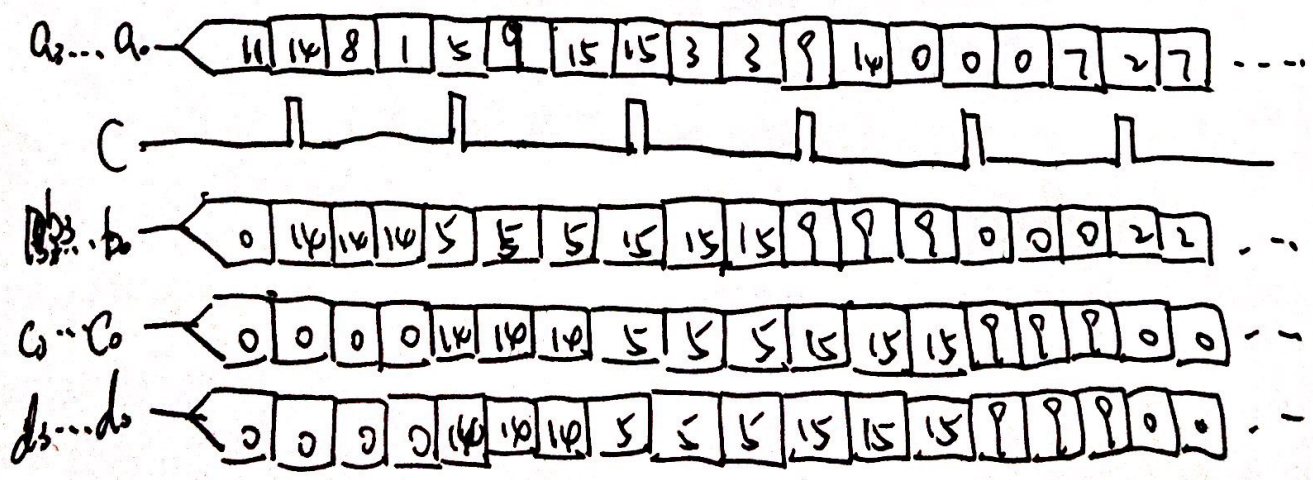
8.